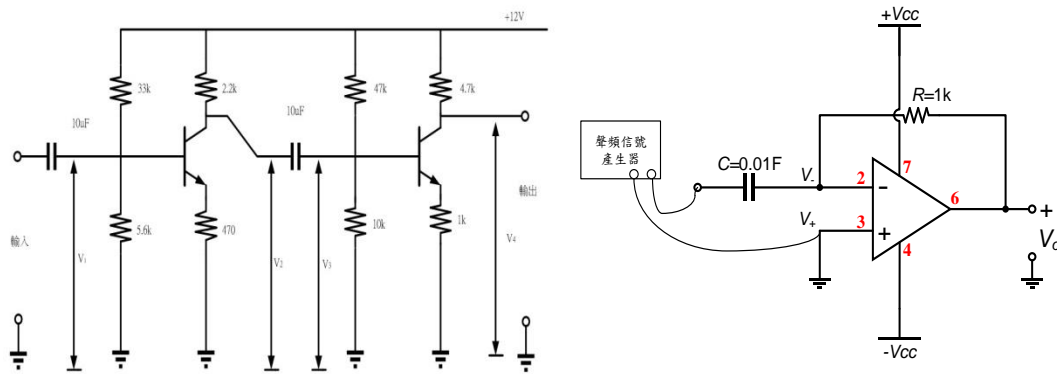


# 電路期末報告

## 題目：串級加微分器


電路圖：




電路原理：




PCB 佈局：

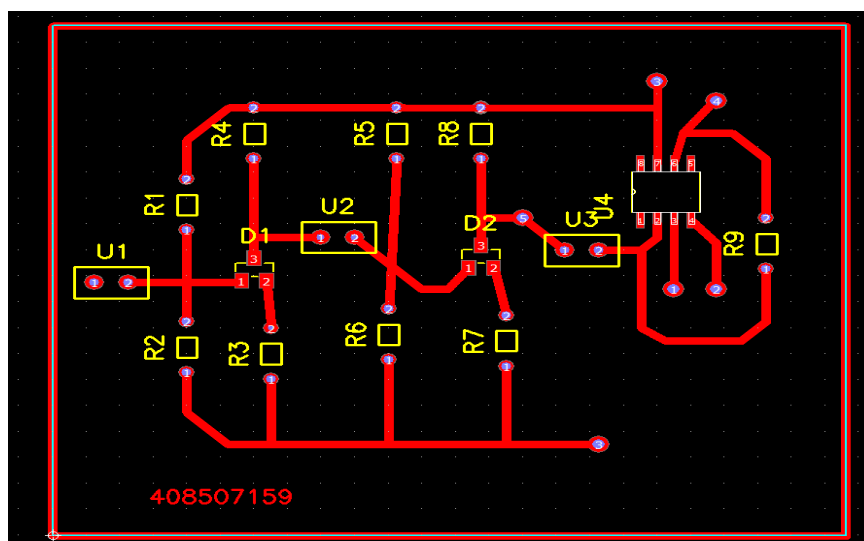

成品：

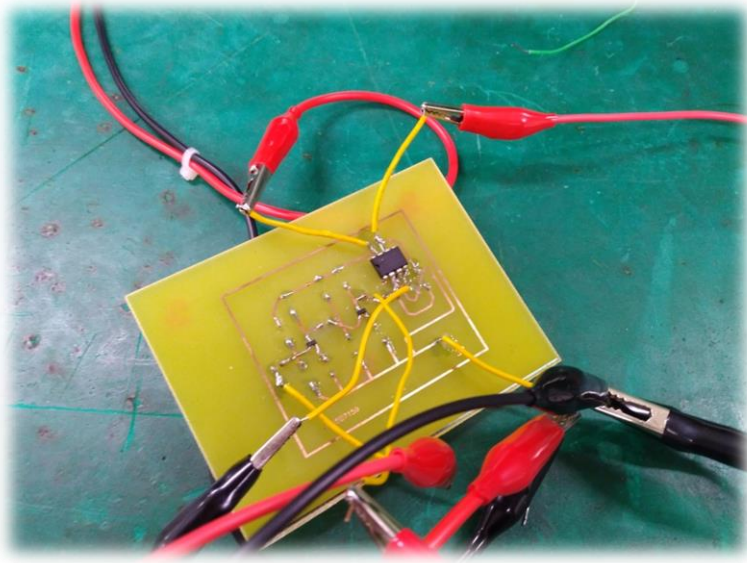

實驗結果：

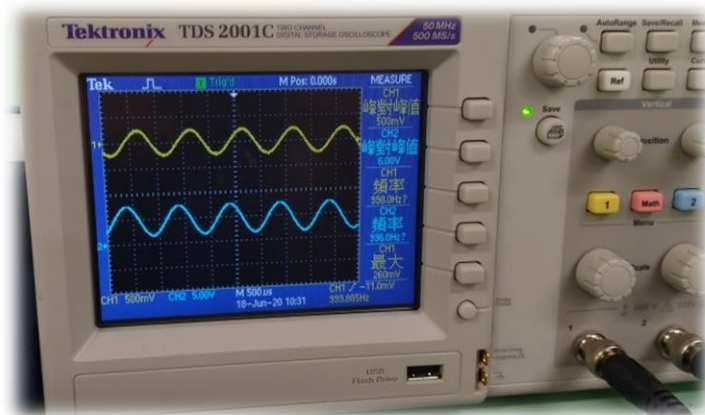

藍色：串及輸出波形

黃色：經過微分輸出之波形